

# 计算机结构实验 lab04

张露伊

2022 年 3 月 26 日

## 摘要

本实验实现了简单的类 MIPS 处理器的几个部件：寄存器（registers）、数据存储器（data memory）和带符号拓展模块（sign extend）。并分别进行了仿真测试。它们为之后的简单类 MIPS 处理器的实现打下了基础。

## 目录

<b>1 实验介绍</b>	<b>2</b>
1.1 实验名称	2
1.2 实验目的	2
<b>2 原理分析</b>	<b>2</b>
2.1 寄存器组模块的分析	2
2.2 数据存储器模块的分析	3
2.3 带符号扩展模块的分析	3
<b>3 功能实现</b>	<b>3</b>
3.1 寄存器组模块的实现	3
3.2 数据存储器模块的实现	4
3.3 带符号扩展模块的实现	5
<b>4 结果验证</b>	<b>5</b>
4.1 寄存器组模块的验证	5
4.2 数据存储器模块的验证	6
4.3 带符号扩展模块的验证	7
<b>5 心得体会</b>	<b>8</b>

## 1 实验介绍

### 1.1 实验名称

简单的类 MIPS 单周期处理器存储部件的设计与实现（二）

### 1.2 实验目的

1. 理解寄存器、数据存储器、有符号拓展单元的 IO 定义
2. Registers 的设计实现
3. Data Memory 的设计实现
4. 有符号扩展部件的实现
5. 对功能模块进行仿真

## 2 原理分析

### 2.1 寄存器组模块的分析

寄存器（Register）是指令操作的主要对象，MIPS 中一共有 32 个 32 位的寄存器，用作数据缓存。寄存器读写数据的速度很快，以此来加速计算机对于数据的访问。

本实验中的寄存器模块包括 32 个寄存器，因此需要一个 5 位的选择信号来对寄存器进行寻址。由于寄存器的位数为 32 位，故而寄存器的输入输出应该均为 32 位。

寄存器模块的输入与输出关系如表 1、表 2 所示。

表 1: 寄存器模块输入信号

输入信号	含义
readReg1[24:21]	读取寄存器 1 的编号
readReg2[20:16]	读取寄存器 2 的编号
writeReg[4:0]	写入寄存器的编号
regWrite	写使能信号，高电平有效
writeData[31:0]	写入的数据
clk	时钟信号

表 2: 寄存器模块输出信号

输出信号	含义
readData1[31:0]	读取寄存器 1 的内容
readReg2[31:0]	读取寄存器 2 的内容

其中由于不确定 writeReg、writeReg、regWrite 信号的先后次序，采用时钟的下降沿作为写操作的同步信号，防止发生错误。对于读取操作，寄存器模块会根据寄存器选择信号 readReg1、readReg2 和寄

存器内容立即响应并输出结果。对于写入操作，寄存器模块会在时钟下降沿且 regWrite 信号为高电平时，将 writeData 值写入 writeReg 指定的寄存器。

2.2 数据存储器模块的分析

数据存储器模块（Data memory）是用来存储运行完成的数据，或者初始化的数据。内存模块的编写与 registers 相似，由于写数据也要考虑信号同步，因此也需要时钟。数据存储模块通过 MemWrite 和 MemRead 来判断是读出数据还是写入数据，他们都是高电平有效，MemWrite 只在时钟下沿且高电平时才会有效。

该模块的输入输出信号如下：

表 3: DataMemory 输入输出信号	
输入信号	含义
address[31:0]	读/写的内存地址
writeData[31:0]	写入的数据
memWrite	写使能信号
memRead	读使能信号
Clk	时钟信号
输出信号	含义
readData[31:0]	内存读取结果

2.3 带符号扩展模块的分析

符号扩展模块 (Sign extend) 可以根据主控制器单元模块 (Ctr) 的信号，以带符号扩展或无符号扩展对来自指令的 16 位数进行扩展，扩展结果为一个 32 位的数。

该模块的输入输出信号如下：

表 4: Sign extend 输入输出信号	
输入信号	含义
inst[15:0]	指令中的立即数
输出信号	含义
data[31:0]	扩展后的数

3 功能实现

3.1 寄存器组模块的实现

寄存器会持续进行读操作，而由 regWrite 控制写操作。为实现信号同步，保证信号的完整性，写操作仅在时钟下降沿进行。核心代码如下：

```
1 | reg [31:0] RegFile [31:0];
```

```
2
3 assign readData1 = RegFile[readReg1];
4 assign readData2 = RegFile[readReg2];
5
6 always @(negedge clk)
7     begin
8         if(regWrite)
9             RegFile[writeReg] = writeData;
10    end
11 initial begin
12     RegFile[0] = 0;
13 end
```

### 3.2 数据存储器模块的实现

当 memRead 或 address 信号发生变化或时钟处于下降沿时, 内存模块会根据 address 指定的内存地址内容更新数据读取数据, 并将其作为结果输出。写操作由 memWrite 信号控制。与寄存器模块相似, 为实现信号同步, 保证信号的完整性, 写操作仅在时钟下降沿进行。核心代码如下:

```
1 reg [31:0] memFile [0:63];
2 reg [31:0] ReadData;
3 always @(memRead or address)
4     begin
5         if(memRead)
6             begin
7                 if(address < 63)
8                     ReadData = memFile[address];
9                 else
10                    ReadData = 0;
11            end
12    end
13
14 always @(negedge clk)
15     begin
16         if(memWrite)
17             if(address < 63)
18                 memFile[address] = writeData;
19         if(memRead)
20             if(address < 63)
21                 ReadData = writeData;
22    end
```

### 3.3 带符号扩展模块的实现

带符号扩展模块 (sign extend) 可以在高 16 位填入立即数第 15 位实现，实现代码如下：

```

1 module signext(
2     input  [15:0] inst ,
3     output [31:0] data
4 );
5     assign data = inst[15]?
6         {16'hffff, inst}:{16'h0000, inst};
7
8 endmodule

```

## 4 结果验证

### 4.1 寄存器组模块的验证

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 Registers\_tb.v。仿真过程中，输入的测试信号如下：

```

1 Clk = 0;
2 ReadReg1 = 0;
3 ReadReg2 = 0;
4 WriteReg = 0;
5 WriteData = 0;
6 RegWrite = 0;
7
8 #285;    //285
9 RegWrite = 1;
10 WriteReg = 5'b10101;
11 WriteData = 32'b11111111111111110000000000000000;
12
13 #200;    //485
14 WriteReg = 5'b01010;
15 WriteData = 32'b00000000000000001111111111111111;
16
17 #200;    //685
18 RegWrite = 0;
19 WriteReg = 5'b00000;
20 WriteData = 32'b00000000000000000000000000000000;
21
22 #50;     //735
23 ReadReg1 = 5'b10101;

```

```
24 | ReadReg2 = 5'b01010;
```

仿真结果截图如下:

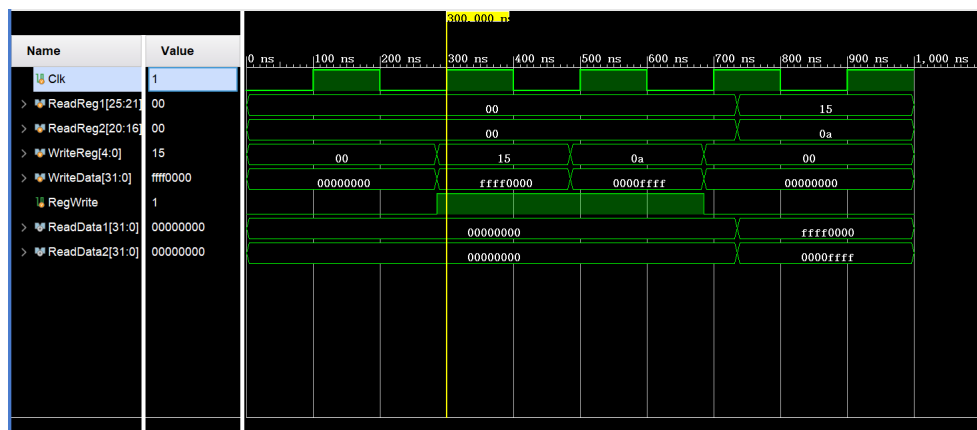


图 1: Registers 仿真结果

从仿真结果看出，寄存器功能模块可以正确地保存以及读取数据。功能实现正确。

## 4.2 数据存储器模块的验证

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 dataMemory\_tb.v。仿真过程中，输入的测试信号如下：

```
1 initial begin
2     Clk = 0;
3     Address = 0;
4     WriteData = 0;
5     MemWrite = 0;
6     MemRead = 0;
7
8     #185;
9     //185
10    MemWrite = 1;
11    Address = 32'b00000000000000000000000000000111;
12    WriteData = 32'b11100000000000000000000000000000;
13    #100;
14
15    //285
16    MemWrite = 1;
17    WriteData = 32'hffffffff;
18    Address = 32'b00000000000000000000000000000110;
19    #185;
```

```

21 //470
22 MemRead = 1;
23 MemWrite = 0;
24 #80;
25
26 //550
27 MemWrite = 1;
28 Address = 8;
29 WriteData = 32'haaaaaaaa;
30 #80;
31
32 //630
33 MemWrite = 0;
34 MemRead = 1;
35 end

```

仿真结果截图如下：

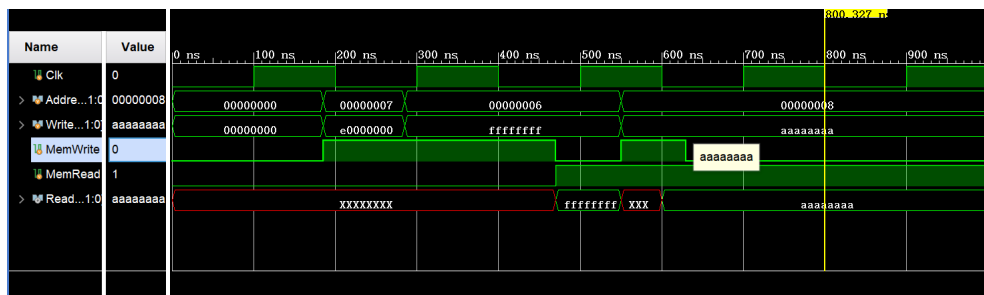


图 2: dataMemory 仿真结果

当地址为初始化时，读取的数据即为 x，符合实验预期。说明模块的实现是正确的。

### 4.3 带符号扩展模块的验证

编写激励文件进行仿真，完整激励文件见 signext\_tb.v。仿真过程中，输入的测试信号如下：

```

1 initial begin
2     inst = 16'h0000;
3     #200;
4     inst = 16'h0001;
5     #200
6     inst = 16'hffff;
7     #200
8     inst = 16'h0002;
9     #200;
10    inst = 16'hfffe;

```

11

end

仿真结果截图如下：

 


图 3: signext 仿真结果

仿真结果符合实验预期，说明模块的实现是正确的。

## 5 心得体会

本次实验的三个模块的实现都比较简单，只要充分理解了输入输出信号以及信号的含义，就可以根据模块的工作原理来对模块进行实现。

在实现寄存器时，发现自己不明白 RegFile 的意思，但是通过实验指导书给出的代码部分样例可以推测出 RegFile 表示的是一个寄存器类型的变量，前面的 [31:0] 表示寄存器的位数为 32 位，而后面的 [31:0] 表示的是这样的寄存器有 32 个。而这也符合寄存器组模块的组成。之后通过查阅相关资料发现的确如此。因此在遇到不会的语法或者是变量时，可以通过对它的使用的位位置及作用进行合理的推测。而后面的 memFile 同样如此。利用寄存器来模拟内存，省略了逻辑地址到物理的地址的转换过程，address 直接表示了物理地址。